COMMON BUS SYSTEM USING MULTIPLEXER

D0 C0 B0 A0

D1 C1 B1 A1

D2 C2 B2 A2

D3 C3 B3 A3

Mux 4:1

REGISTER

S0

S1

OUTPUT :-